

## ■ Technik

**Wochenplan** vom **23.03.2020 - 27.03.2020**

Klasse: **10d**

Lehrkraft: **Schele**

E-Mail: [p.schele@realschule-wangen.de](mailto:p.schele@realschule-wangen.de)

**Bei Rückfragen zu den Aufgaben bitte per E-Mail an die betreffende Lehrkraft wenden.**

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Aufgaben		<p>Wiederholung Transistorschaltungen „Ein- und Ausschaltverzögerung“</p> <p>Steuerstromkreise(!), Arbeitsstromkreis Kondensator (Buch S. 206 - 207)</p> <p>Aufgaben der Widerstände, Poti, usw.</p> <p>Schaltzustände: &gt; Der Taster ist gedrückt! &gt; Der Taster ist nicht gedrückt!</p>			<p><b>Bitte eine E-Mail schreiben, damit ich weitere passende Aufgaben zukommen lassen kann in Hinblick auf die noch ausstehende Klassenarbeit!</b></p>